**ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.**
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 03:40

Link do produktu: https://www.audio24.pl/nadajnik-odbiornik-do-giary-shudder-sdg-g1-p-2327.html




# Nadajnik + odbiornik do gitary Shudder SDG-G1

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **219,00 zł** |
| Cena netto | **178,05 zł** |
| Dostępność | **Ostatnie sztuki gotowe do wysyłki** |
| Numer katalogowy | **SDG11G1** |
| Kod EAN | **5904966315664** |

## Opis produktu

# Nadajnik i odbiornik do gitary Shudder SDG-G1 – bezprzewodowy system UHF

**Nadajnik i odbiornik do gitary Shudder SDG-G1** to prosty system bezprzewodowy, który zastępuje kabel między gitarą a wzmacniaczem. Nadajnik podpinasz do instrumentu, odbiornik do wzmacniacza lub miksera i możesz grać bez kabla pod nogami. Zestaw pracuje w paśmie UHF, ma wbudowany akumulator i ładuje się przez USB.

## Jak działa bezprzewodowy system do gitary?

Zasada jest prosta. Dźwięk z gitary trafia do nadajnika, który wysyła go drogą radiową do odbiornika. Odbiornik przekazuje go dalej do wzmacniacza, kolumny albo miksera. Dla Ciebie oznacza to tyle, że zamiast kabla masz małe urządzenie przy gitarze i drugie przy sprzęcie nagłośnieniowym.

### Nadajnik

Podłączasz go bezpośrednio do gitary. Odpowiada za wysłanie sygnału do odbiornika.

### Odbiornik

Podłączasz go do wzmacniacza lub miksera. Odbiera sygnał z nadajnika i przekazuje go do reszty toru audio.

## Zalety zestawu Shudder SDG-G1

- **Praca w paśmie UHF:** zakres 570,5–598,5 MHz. To pasmo często wybiera się do bezprzewodowych systemów audio, bo pomaga ograniczyć zakłócenia od innych urządzeń.
- **Pasmo przenoszenia 60 Hz – 17 kHz:** obejmuje większość zakresu, który wykorzystuje gitara, od niskich tonów po wyraźną górę.
- **Zniekształcenia poniżej 1%:** wartość THD podana dla 1 kHz. Sygnał nie powinien być wyraźnie zniekształcony.
- **Akumulator i ładowanie USB:** około 6 godzin pracy na jednym ładowaniu, czyli zwykle wystarczy na próbę i koncert. Nie musisz kupować baterii.

## Dla kogo jest ten nadajnik i odbiornik do gitary?

Zestaw jest dla osób, które chcą grać bez kabla i nie potrzebują skomplikowanego sprzętu. Sprawdzi się w kilku sytuacjach:

- **gitara elektryczna:** swobodniejsze poruszanie się po scenie lub sali prób,

- **gitara akustyczna:** gra bez kabla, jeśli instrument ma wyjście do podłączenia nadajnika,
- **gitara basowa:** bezprzewodowe połączenie z wzmacniaczem lub miksera,
- **próby i występy:** mniej kabli do rozwijania i zwijania.

## Specyfikacja techniczna Shudder SDG-G1

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Pasmo częstotliwości | 570,5 MHz – 598,5 MHz (UHF) |
| Pasmo przenoszenia | 60 Hz – 17 kHz |
| Czułość | ≤ 75 dBm |
| Zniekształcenia (THD) | < 1% (przy 1 kHz) |
| Zasilanie | akumulator 5 V, ładowanie przez USB |
| Czas pracy | ok. 6 godzin |
| Masa | 0,5 kg |

## W zestawie

- nadajnik (transmitter) do podłączenia do gitary,
- odbiornik (receiver) do podłączenia do wzmacniacza lub miksera,
- kabel do ładowania.

## Co warto wiedzieć przed zakupem

Producent nie podaje w danych zasięgu działania, więc nie obiecujemy konkretnej odległości. Jeśli planujesz grać na dużej scenie albo w trudnych warunkach radiowych, napisz do nas, a pomożemy ocenić, czy ten zestaw będzie odpowiedni. Pamiętaj też, że czas pracy to wartość przybliżona, a w praktyce zależy od stanu akumulatora i warunków użytkowania.